

Układ komparatora dwóch liczb n-bitowych (n=3,4) A i B realizującego funkcje:  $A > B$ ,  $A = B$ ,  $A < B$ . Finalnie zaprojektować z parametrem n.

## 1. Kod źródłowy (dla liczb 4-bitowych) (zał. kompar.vhd).

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity kompar is
    generic (n: positive :=3);
    Port ( V1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);
          V2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);
          V1bigger : out STD_LOGIC;
          Vequal : out STD_LOGIC;
          V1smaller : out STD_LOGIC);
end kompar;

architecture Behavioral of kompar is
    signal bigger : STD_LOGIC;
    signal equal : STD_LOGIC;
    signal smaller : STD_LOGIC;

begin
    process (V1, V2)
    begin
        if V1>V2 then
            bigger <= '1';
            equal <= '0';
            smaller <= '0';
        elsif V1<V2 then
            bigger <= '0';
            equal <= '0';
            smaller <= '1';
        elsif V1=V2 then
            bigger <= '0';
            equal <= '1';
            smaller <= '0';
        end if;
    end process;
    V1bigger <= bigger;
    Vequal <= equal;
    V1smaller <= smaller;
end Behavioral;
```

## 2. Test bench (dla liczb 4-bitowych) (zał. test3.vhd).

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
```

```
ENTITY test2 IS
END test2;
```

```
ARCHITECTURE behavior OF test2 IS
```

```
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
```

```
COMPONENT kompar
```

```
PORT(
```

```
    V1 : IN  std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
    V2 : IN  std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
    V1bigger : OUT std_logic;
```

```
    Vequal : OUT std_logic;
```

```
    V1smaller : OUT std_logic
```

```
);
```

```
END COMPONENT;
```

```
--Inputs
```

```
signal V1 : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
```

```
signal V2 : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
```

```
--Outputs
```

```
signal V1bigger : std_logic;
```

```
signal Vequal : std_logic;
```

```
signal V1smaller : std_logic;
```

```
-- No clocks detected in port list. Replace <clock> below with
```

```
-- appropriate port name
```

```
BEGIN
```

```
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
```

```
 uut: kompar PORT MAP (
```

```
    V1 => V1,
```

```
    V2 => V2,
```

```
    V1bigger => V1bigger,
```

```
    Vequal => Vequal,
```

```
    V1smaller => V1smaller
```

```
);
```

```
-- Stimulus process
```

```
stim_proc: process
```

```
begin
```

```
    wait for 10 ns;
```

```
        V1<="010";
```

```
        wait for 10 ns;
```

```
        V2<="100";
```

```
        wait for 10 ns;
```

```
        V1<="111";
```

```
        wait for 10 ns;
```

```
V2<="111";
```

```
wait;  
end process;
```

```
END;
```

### 3. Opis projektu.


Projekt posiada:

- n-bitowe wejścia V1 i V2 zależne od deklarowanej stałej n, na które podawane są liczby do porównania,
- wyjście V1bigger, na które podawany jest stan wysoki w przypadku gdy liczba V1 jest większa, w pozostałych przypadkach podawany jest stan niski,
- wyjście Vequal, na które podawany jest stan wysoki w przypadku gdy liczby są równe, w pozostałych przypadkach podawany jest stan niski,
- wyjście V1smaller, na które podawany jest stan wysoki w przypadku gdy liczba V1 jest mniejsza, w pozostałych przypadkach podawany jest stan niski,
 
### 4. Symulacja.

- Dla liczb 3-bitowych (n=3).

Na początku, oba wejścia mają wartość 0, więc przez 10ns stan wysoki jest na wyjściu Vequal. W 10ns wejście V1 przyjmuje wartość 2, więc przez kolejne 10ns stan wysoki jest na wyjściu V1bigger. W 20ns wejście V2 przyjmuje wartość 4, więc przez kolejne 10ns stan wysoki jest na wyjściu V1smaller. W 30ns wejście V1 przyjmuje wartość 7, więc przez kolejne 10ns, ponownie stan wysoki jest na wyjściu V1bigger. W 40ns, również wejście V2 przyjmuje wartość 7 i do końca symulacji stan wysoki jest na wyjściu Vequal.



- Dla liczb 4-bitowych (n=4).

Na początku, oba wejścia mają wartość 0, więc przez 10ns stan wysoki jest na wyjściu Vequal. W 10ns wejście V1 przyjmuje wartość 6, więc przez kolejne 10ns stan wysoki jest na wyjściu V1bigger. W 20ns wejście V2 przyjmuje wartość 10, więc przez kolejne 10ns stan wysoki jest na wyjściu V1smaller. W 30ns wejście V1 przyjmuje wartość 13, więc przez kolejne 10ns, ponownie stan wysoki jest na wyjściu V1bigger. W 40ns, również wejście V2 przyjmuje wartość 13 i do końca symulacji stan wysoki jest na wyjściu Vequal.

